

**Schemat połączeń elementów elektrycznych urządzenia ze sterownikiem PLC  
do zadania 2019/01/01 – urządzenie mechatroniczne z dwoma siłownikami.**

**UWAGA:**

Wybór wejść i wyjść sterownika, do których powinien być dołączony dany element muszą się zgadzać z LISTĄ PRZYPORZĄDKOWANIA, opracowaną na wcześniejszym etapie rozwiązywania zadania.

