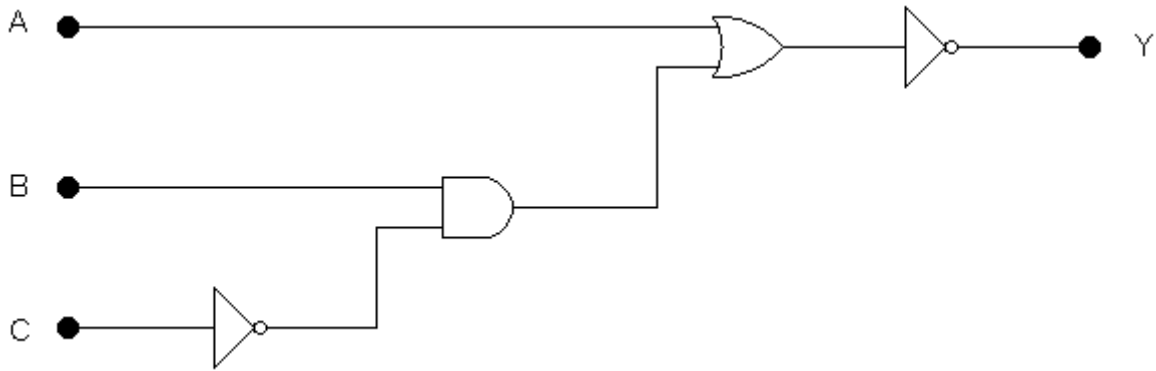



## UKŁADY KOMBINACYJNE – ROZWIĄZANIE ZADANIA DOMOWEGO

g)  $Y = \overline{A + B \cdot \overline{C}}$

Schemat układu kombinacyjnego dla powyższej funkcji:



lub

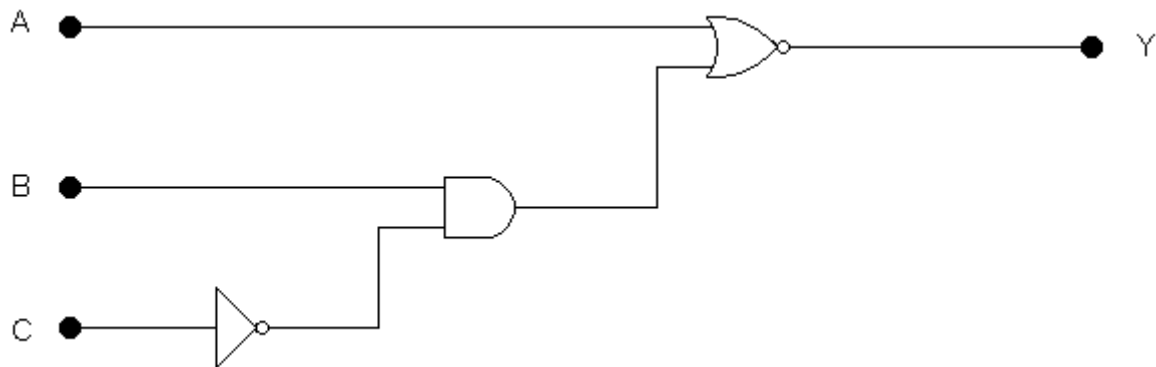

Tablica prawdy dla powyższych układów kombinacyjnych:

A	B	C	Y
0	0	0	1
1	0	0	0
0	1	0	0
0	0	1	1
1	1	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	1	0