



1. Jaką wartość napięcia Zenera (napięcia stabilizacji) powinna mieć dioda D4, aby na wyjściu powyższego zasilacza można było otrzymać napięcie stałe o wartości 6V?
2. Jak będzie oznaczony układ scalony zawierający gotowy stabilizator dla napięcia +6V?
3. Jak będzie oznaczony układ scalony zawierający gotowy stabilizator, który umożliwi regulację napięcia wyjściowego zasilacza w zakresie np. od +1,25V do +24V?
4. W jakim europejskim kraju można się spotkać z napięciem 137V w gniazdku elektrycznym?